

Introdução aos Sistemas Lógicos

Cofre de Pão de Queijo

Ítalo Dell'Areti

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Belo Horizonte – MG – Brasil

italodellareti@ufmg.br

1. Análise Geral

Este trabalho possui como foco aplicar as técnicas e conhecimentos na área de sistemas lógicos, com o objetivo de construção de um circuito sequencial para controlar o mecanismo de destravamento da porta do cofre. Podemos resumir o comportamento deste cofre da seguinte forma: Ao ser inserida a senha correta, a porta do cofre é aberta, se não a porta permanece fechada. A senha pode ser inserida após sequências incorretas de senha, sendo esses valores, A, B e C. Após a senha ser inserida corretamente, a porta do cofre deve permanecer aberta até o circuito ser resetado (botão reset).

Portanto, para realizar esta implementação utilizaremos a senha fornecida para construir o circuito, pois o circuito vai se moldar de acordo com a senha fornecida. Os passos fornecidos na documentação para a construção, sendo eles os diagramas de estado, tabela de próximo estado, mapa de Karnaugh, circuito e teste em verilog serão seguidos.

O código fornecido para a realização do circuito.




Michele Nogueira Lima

17:41

Prezado Italo, o código a ser usado por você para o circuito de abertura do cofre de pão de queijo é: CBBAA. Cordialmente, Fabricante de Pão de Queijo

2. Passos

Passo 1: Diagrama de estados

 

Tendo em vista que a senha é CBBA, a passagem do estado A0 para o A1 só ocorre quando a letra é C, se for qualquer outra letra (A e B) permanece no mesmo estado.

De A1 para A2, a mudança de estado só ocorre quando a letra B, se a letra for A o estado volta para A0 e se for C ele permanece em A1.


A mudança de estado de A2 para A3 só ocorre quando a for B, se for A ele retorna para A0 e se C volta para o estado anterior.

A passagem de A3 para A4 ocorrerá quando a letra da senha for A, se for B ele retorna para o estado A0 e se for C volta para o estado A1.

A alteração de A4 para A5 se for B ele retorna para o estado A0 e se for C volta para o estado A1.

Quando chega no último estado, o A5, independente da letra da senha, a porta já vai estar aberta e não mudará de estado, permanecendo em 101 até que ocorra algum reset.

Estado	Codificação		
A0	000		
A1	001	Entrada	Codificação
A2	010		00
A3	011	A	01
A4	100	B	10
A5	101	C	11

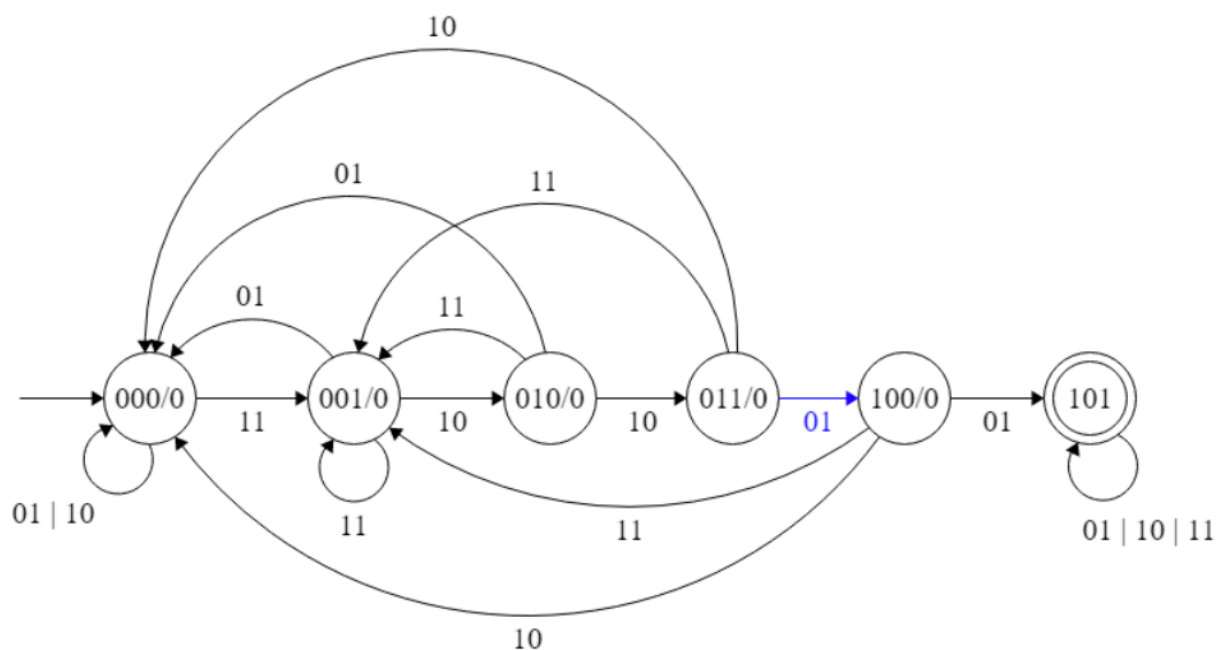

Após a codificação dos estados e das entradas, agora podemos substituir as letras da senha para números que serão utilizados nas tabelas de próximo estado que são apresentadas no próximo passo. A partir deste novo mapa de máquina de estados finitos, poderemos saber os valores que vão fazer com que o circuito passe por todos os estados, até abrir a porta do cofre. Sendo esta sequência:

11 -> 10 -> 10 -> 01 ->01

Passo 2: Tabela de próximo estado

ESTADO	ESTADO ATUAL			ENTRADAS		PRÓXIMO ESTADO			Índices
	Q2	Q1	Q0	X1	X0	Q2+	Q1+	Q0+	
A0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	0	0	0	1	1	0	0	1	3
A1	0	0	1	0	0	0	0	1	4
	0	0	1	0	1	0	0	0	5
	0	0	1	1	0	0	1	0	6
	0	0	1	1	1	0	0	1	7
A2	0	1	0	0	0	0	1	0	8
	0	1	0	0	1	0	0	0	9
	0	1	0	1	0	0	1	1	10
	0	1	0	1	1	0	0	1	11
A3	0	1	1	0	0	0	1	1	12
	0	1	1	0	1	1	0	0	13
	0	1	1	1	0	0	0	0	14
	0	1	1	1	1	0	0	1	15
A4	1	0	0	0	0	1	0	0	16
	1	0	0	0	1	1	0	1	17
	1	0	0	1	0	0	0	0	18
	1	0	0	1	1	0	0	1	19
A5	1	0	1	0	0	1	0	1	20
	1	0	1	0	1	1	0	1	21
	1	0	1	1	0	1	0	1	22
	1	0	1	1	1	1	0	1	23
	1	1	0	0	0	X	X	X	24
	1	1	0	0	1	X	X	X	25
	1	1	0	1	0	X	X	X	26
	1	1	0	1	1	X	X	X	27
	1	1	1	0	0	X	X	X	28
	1	1	1	0	1	X	X	X	29
	1	1	1	1	0	X	X	X	30
	1	1	1	1	1	X	X	X	31

Passo 3: Mapas de Karnaugh

Q_{2+}

$Q_0 X_1 X_0$

	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	1	0
11	X	X	X	X	X	X	X	X
10	1	1	0	0	1	1	1	1

$$Q_{2+} = Q_1 Q_0 X_1' X_0 + Q_2 X_1' + Q_2 Q_0$$

Q_{1+}

$Q_0 X_1 X_0$

	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	0	1	0	0	0
01	1	0	0	1	0	0	0	1
11	X	X	X	X	X	X	X	X
10	0	0	0	0	0	0	0	0

$$Q_{1+} = Q_2'Q_1'Q_0X_1X_0' + Q_1Q_0'X_0' + Q_1X_1'X_0'$$

Q_{0+}

$Q_0 X_1 X_0$

	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	1	0	0	1	0	1
01	0	0	1	1	0	1	0	1
11	X	X	X	X	X	X	X	X
10	0	1	1	0	1	1	1	1

$$Q_{0+} = X_1X_0 + Q_0X_1'X_0' + Q_1Q_0'X_1 + Q_2X_0 + Q_2Q_0$$

Posteriormente realizar os mapas de karnaugh de 5 variáveis (os dois bits de entrada e os três bits de estado anterior) e agrupar os conjuntos de 1's , podemos pegar os mintermos para realizarmos o circuito e pegar o resultado da saída e colocar na entrada Q do respectivo flip-flop D. As funções são :

$$Q2 += Q1Q0X1'X0 + Q2X1' + Q2Q0$$

$$Q1 += Q2'Q1'Q0X1X0' + Q1Q0'X0' + Q1X1'X0'$$

$$Q0 += X1X0 + Q0X1'X0' + Q1Q0'X1 + Q2X0 + Q2Q0$$

Passo 4: Circuito e Testes

4.1 - Circuito

Utilizando a ferramenta CircuitVerse, foi construído o circuito respeitando todos os requisitos necessários

- Três entradas para A, B e C (Possui)
- Um botão para redefinir o estado para 000 (Reset)
- Um relógio (CLK)
- Três flip-flops do tipo D (D2,D1 e D0)
- Três saídas conectadas aos flip-flops (Possui)
- Uma luz LED (Possui)


O teste como o circuito funcionando foi realizado e gravado, podendo ser acessado por estes links.

Google Drive:

<https://drive.google.com/file/d/1WGVqZ6JgP3s7dJiVf6QWPISd-ne1I-LU/view?usp=sharing>

Dropbox:
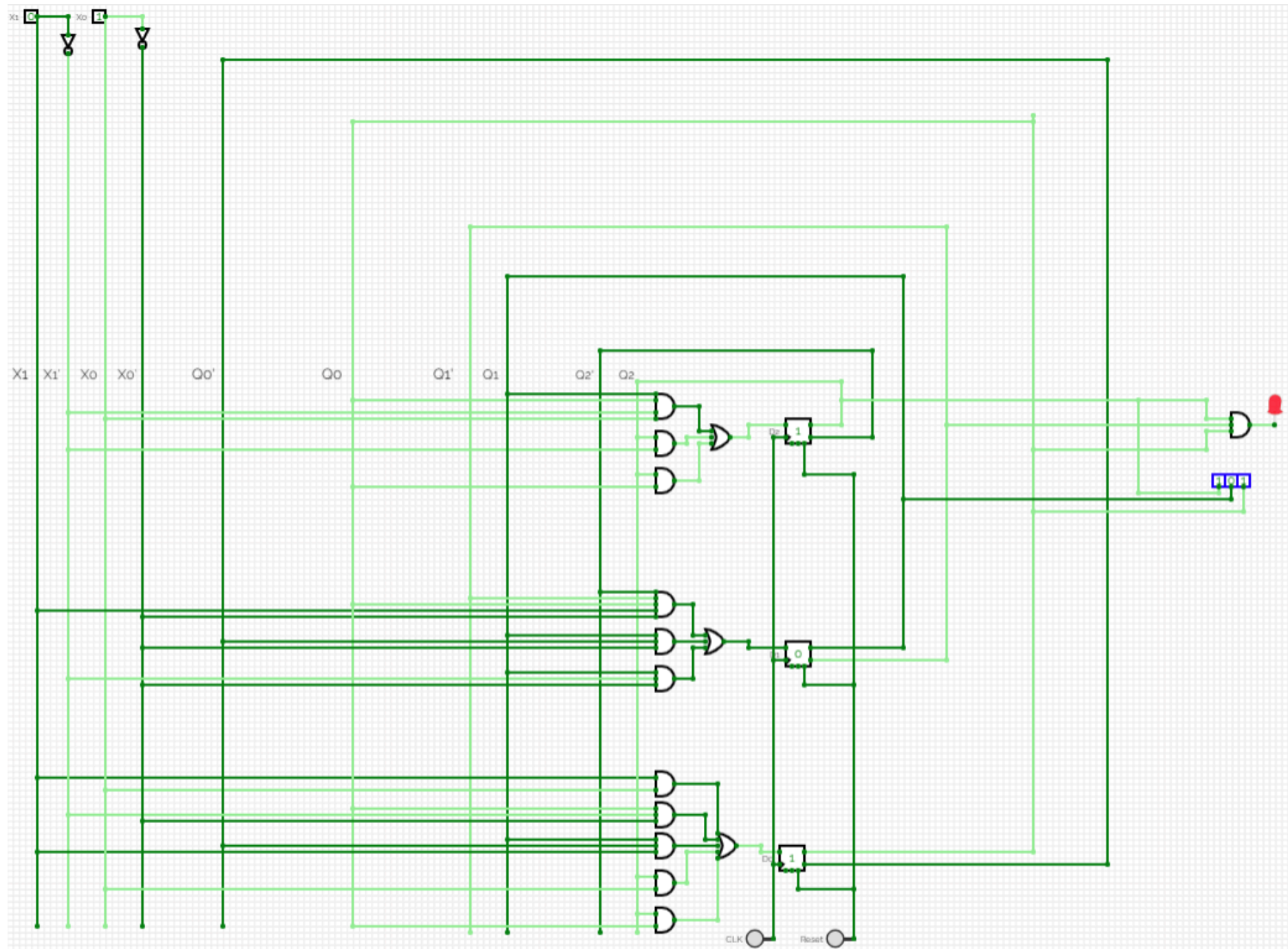
<https://www.dropbox.com/s/ezbcu88e0vi1y3v/Circuito%20Teste%20Final%20.mp4?dl=0>



4.2 - Código em Verilog

design.sv


```
1 // Code your design here
2 module Main(X1, X0,reset,clk,led);
3     // Componentes exigidos
4     output led;
5     input clk,reset;
6     input X0,X1;
7     wire Q2M,Q1M,Q0M;
8     wire Q2,Q1,Q0;
9
10    always @ (posedge clk or posedge reset)
11    begin
12        // referentes aos valores da tabela
13        // Q2M = Q2+
14        // Q1M = Q1+
15        // Q0M = Q0+
16
17        $display("Estado Atual do circuito: %b %b %b",Q2M,Q1M,Q0M);
18        $display("Saída do circuito: %b",led);
19    end
20
21    DflipFlop D2 (Q2, clk,Q2M, reset);
22    DflipFlop D1 (Q1, clk,Q1M, reset);
23    DflipFlop D0 (Q0, clk,Q0M, reset);
24
25    // Saídas dos mapas de karnaugh
26    assign Q2M = (Q1 & Q0 & ~X1 & X0) | (Q2 & ~X1) | (Q2 & Q0);
27    assign Q1M = (~Q2 & ~Q1 & Q0 & X1 & ~X0) | (Q1 & ~Q0 & ~X0) | (Q1 & ~X1 & ~X0);
28    assign Q0M = (X1 & X0) | (Q0 & ~X1 & ~X0) | (Q1 & ~Q0 & X1) | (Q2 & X0) | (Q2 & Q0);
29    assign led = (Q2 & ~Q1 & Q0);
30
31 endmodule
32
33 module DflipFlop(q, clk, d, reset);
34
35     output reg q;
36     input clk, reset;
37     input d;
38     always @ (posedge clk or posedge reset)
39     if (reset) begin
40         q <= 'b0;
41     end
42     else begin
43         q<= d;
44     end
45 endmodule
```

O código em verilog foi implementado de acordo com as estruturas necessárias exigidas e a lógica de linguagem de descrição de hardware. A implantação do flip-flop D, as entradas e saídas exigidas, e a lógica de funcionamento do circuito, de acordo com as entradas da senha específica, vão funcionar perfeitamente com os testes preparados para verificar a consistência do circuito.

 4.3 - Testes

testebench.sv

```
1 module test;
2   reg _X0,_X1,_reset,_clk;
3   wire _led;
4
5   Main test (.X0(_X0), .X1(_X1),.reset(_reset),.clk(_clk), .led(_led));
6
7   always begin
8     _clk = 1;
9     #30;
10    _clk = 0;
11    #30;
12  end
13  initial begin
14    $dumpfile ("dump.vcd");
15    $dumpvars (1);
16  end
17
18  initial
19    begin
20      _reset = 0;
21      _X1 = 0;
22      _X0 = 0;
23      #60 _reset = 1;
24      #60 _reset = 0;
25      //C
26      #60 _X1 = 1; _X0 = 1;
27      //B
28      #60 _X1 = 1; _X0 = 0;
29      //B
30      #60 _X1 = 1; _X0 = 0;
31      //A
32      #60 _X1 = 0; _X0 = 1;
33      //A
34      #60 _X1 = 0; _X0 = 1;
35
36      #100 _X1 = 0 ; _X0 = 0;
37      #100 _X1 = 0; _X0 = 0;
38      $finish;
39
40    end
41
42 endmodule
```



O primeiro teste tem como função verificar se o funcionamento do circuito está sendo correto, inserindo a senha certa e abrindo a porta do cofre. Podemos verificar através do diagrama de tempo que o led (**_led**) que precisa ser ativo passa de estado de 0 para 1, comprovando o funcionamento do código.


testbench2.sv

SV/Verilog Tes

```

1 module test;
2   reg _X0,_X1,_reset,_clk;
3   wire _led;
4
5   Main test (.X0(_X0), .X1(_X1),.reset(_reset),.clk(_clk), .led(_led));
6
7   always begin
8     _clk = 1;
9     #30;
10    _clk = 0;
11    #30;
12  end
13  initial begin
14    $dumpfile ("dump.vcd");
15    $dumpvars (1);
16  end
17
18  initial
19    begin
20      _reset = 0;
21      _X1 = 0;
22      _X0 = 0;
23      #60 _reset = 1;
24      #60 _reset = 0;
25      //C
26      #60 _X1 = 1; _X0 = 1;
27      //B
28      #60 _X1 = 1; _X0 = 0;
29      //B
30      #60 _X1 = 1; _X0 = 0;
31      //A
32      #60 _X1 = 0; _X0 = 1;
33      //A
34      #60 _X1 = 0; _X0 = 1;
35      // Nao vao mudar o estado do circuito
36      #60 _X1 = 0; _X0 = 1;
37      #60 _X1 = 1; _X0 = 0;
38      #60 _X1 = 1; _X0 = 1;
39
40      #100 _X1 = 0 ; _X0 = 0;
41      #100 _X1 = 0; _X0 = 0;
42      $finish;
43
44    end
45 endmodule

```

 


No segundo teste é verificado se, mesmo depois de ter chegado no estado final (101), que é quando o cofre é aberto, com novos inputs o estado do circuito deve permanecer no mesmo estado. O circuito permanece no mesmo estado final.

testbench3.sv

```

1 module test;
2   reg _X0,_X1,_reset,_clk;
3   wire _led;
4
5   Main test (.X0(_X0), .X1(_X1),.reset(_reset),.clk(_clk), .led(_led));
6
7   always begin
8     _clk = 1;
9     #30;
10    _clk = 0;
11    #30;
12  end
13  initial begin
14    $dumpfile ("dump.vcd");
15    $dumpvars (1);
16  end
17
18  initial
19    begin
20      _reset = 0;
21      _X1 = 0;
22      _X0 = 0;
23      #60 _reset = 1;
24      #60 _reset = 0;
25      //C
26      #60 _X1 = 1; _X0 = 1;
27      //B
28      #60 _X1 = 1; _X0 = 0;
29      //B
30      #60 _X1 = 1; _X0 = 0;
31      //A
32      #60 _X1 = 0; _X0 = 1;
33
34      // Nao vai chegar no estado final
35      #60 _X1 = 1; _X0 = 0;
36      #60 _X1 = 1; _X0 = 1;
37      #60 _X1 = 0; _X0 = 1;
38      #60 _X1 = 1; _X0 = 1;
39
40      #100 _X1 = 0 ; _X0 = 0;
41      #100 _X1 = 0; _X0 = 0;
42      $finish;
43    end
44  endmodule

```

 

O teste é feito pensando em colocar vários inputs e verificar se em algum estado vai ativar o led, mesmo com a senha errada. Como podemos verificar, em momento algum o led fica aceso, com base no diagrama de tempo.

Para testar todos os casos basta utilizar a ferramenta EDA Playground e inserir os códigos que estão juntamente com este arquivo, design.sv sendo o circuito e os testbenches sendo as entradas para realizar os testes

3. Conclusão

Após o término do trabalho, depois de praticar vários conceitos abordados durante o curso, como tabela verdade, o comportamento de máquinas de estado finito, mapa de karnaugh, simplificação das equações dos mínimo e máximo termos, a construção dos circuitos baseados nas funções e a implementação dessa lógica em sistemas lógicos, podemos inferir que neste trabalho, podemos revisar e reforçar estes conteúdo, de forma prática.

Além disso, uma nova ferramenta foi nos apresentada, o verilog, que auxilia a realizar o comportamento do circuito de forma virtual e realizar vários testes, mesmo sem necessitar de ter implementado fisicamente o circuito, e isso é uma grande vantagem, de forma que não precisamos perder dinheiro realizando os testes e ganhando tempo, pois realizar vários testes apenas editando algumas linhas de código. O circuito se comporta conforme o planejado e os testes realizados no EDA Playground foram de acordo com o esperado.

Referências

Circuito projetado :

<https://circuitverse.org/users/137724/projects/tp-isl-ed724e72-84bd-4997-943f-a2f51bd9b4cf>

Projeto EDA verilog:

<https://www.edaplayground.com/x/CTGB>

Sites utilizados:

<https://www.edaplayground.com/>

<https://circuitverse.org/>